

Lezione 21 Il Processore: Unità di Elaborazione (3)


Vittorio Scarano

Architettura

Corso di Laurea in Informatica
Università degli Studi di Salerno

Un quadro della situazione

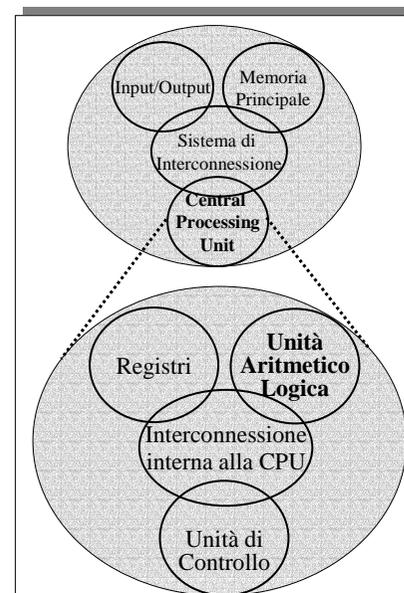Architettura (2003-2004), Vittorio Scarano




- Cosa abbiamo fatto...
 - Il Set di Istruzioni
- Dove stiamo andando..
 - progettazione del processore
- Perché:
 - per poter capire cosa deve offrire al programmatore il processore come istruzioni

2

Dove siamo nel corso...

- Progettazione: unità di elaborazione

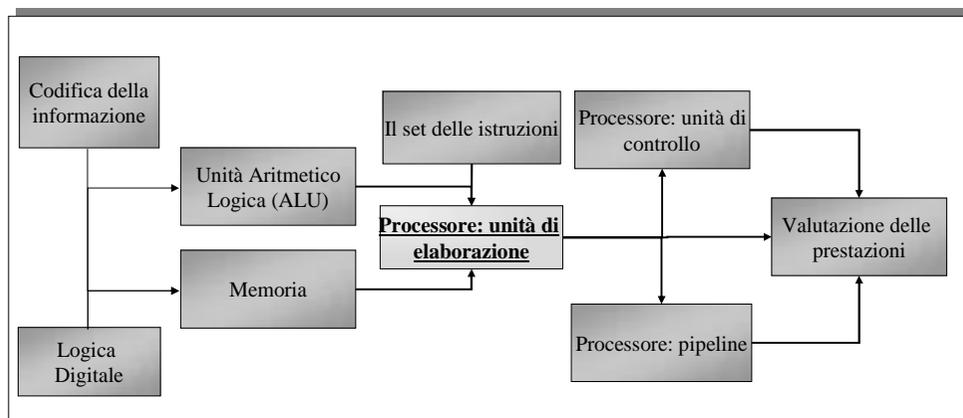Architettura (2003-2004), Vittorio Scarano



3


Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

Architettura (2003-2004), Vittorio Scarano

4

La unità di elaborazione multi-ciclo

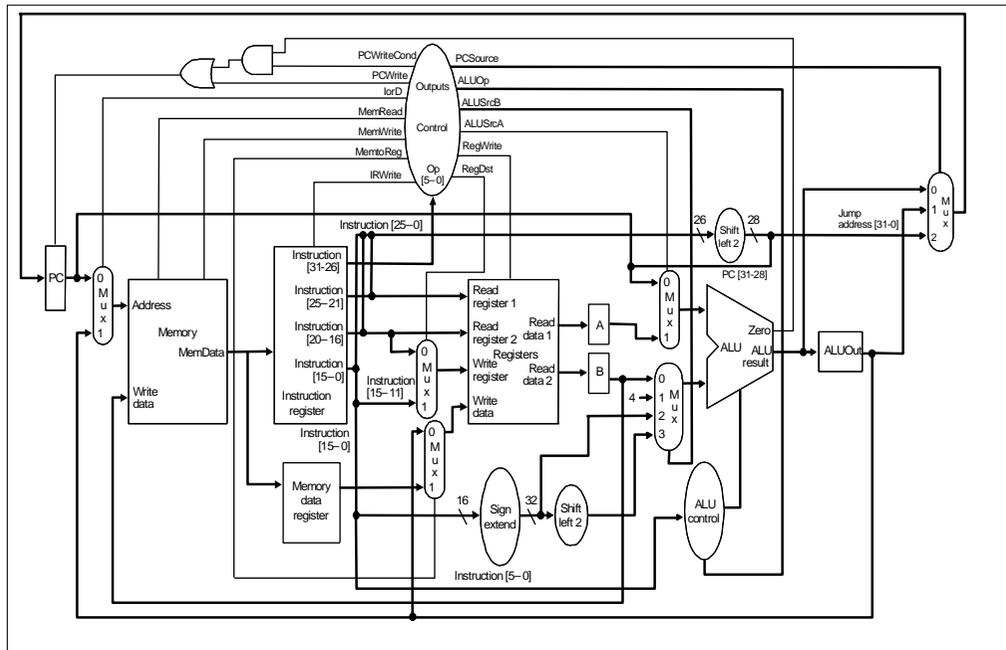

I segnali di controllo a 1 bit

Segnale	Effetto quando vale 0	Effetto quando vale 1
RegDst	Registro destinazione = rt	Registro destinazione = rd
RegWrite	Nessuno	Nel registro indicato sull'ingresso <i>WriteRegister</i> viene scritto il valore <i>WriteData</i>
ALUSrcA	Il primo oper. di ALU è PC	Il primo oper. di ALU è registro A
MemRead	Nessuno	Letture della locazione indicata dall' <i>Indirizzo</i>
MemWrite	Nessuno	Scrittura della locazione indicata dall' <i>Indirizzo</i>
MemtoReg	Il valore in <i>WriteData</i> viene da ALUOut	Il valore in <i>WriteData</i> viene da MDR
IorD	L'indirizzo proviene da PC	L'indirizzo proviene da ALUOut
IRWrite	Nessuno	Uscita memoria scritta in IR
PCWrite	Nessuno	Scrittura in PC: provenienza da <i>PCSource</i>
PCWriteCond	Nessuno	Scrittura in PC se <i>Zero</i> di ALU è 1

I segnali di controllo a 2 bit

Segnale	Val	Effetto
ALUOp	00	La Alu calcola una somma
	01	La Alu calcola una sottrazione
	10	Operazione determinata dal campo funct
ALUSrcB	00	Il secondo ingresso della ALU: proviene dal registro B
	01	...: è la costante 4
	10	...: il valore dei 16 bit meno sign. di IR, estesi a 32 bit
PCSource	00	In PC viene scritta l'uscita della ALU (PC+4)
	01	In PC viene scritto ALUOut (indirizzo della BEQ)
	10	In PC viene scritto indirizzo del salto incondizionato (26 bit meno significativi, scalati a sinistra di 2 bit e concatenato con i 4 bit più significativi di PC)

Organizzazione della lezione

- **La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo**
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

Esecuzione di una istruzione in più cicli

- L'obiettivo:
 - decomporre le istruzioni in modo da bilanciare il carico di lavoro in ogni ciclo
- Suddividiamo le istruzioni in una serie di passi
 - ogni passo coincide con un ciclo di clock
 - in modo che ogni passo contenga, al più
 - una operazione con la ALU
 - un accesso al banco dei registri
 - un accesso alla memoria
- In questa maniera il ciclo di clock sarà pari alla più lenta di queste tre operazioni

9

Cosa accade alla fine di ciascun ciclo

- Tutti i valori che sono richiesti nel passo successivo
 - sono memorizzati in qualche componente
- Ad esempio:
 - il program counter (PC)
 - il banco dei registri
 - la memoria
 - uno dei registri addizionali
 - A, B, MDR oppure ALUOut
 - IR (dotato di segnale di controllo per la scrittura)
 - che è l'unico dei registri addizionali che contiene lo stesso dato per tutti i passi di esecuzione di una istruzione

10

La scrittura nei registri

- Distinguiamo tra
 - la scrittura in un registro (PC, A, B etc.)
 - la scrittura nel banco dei registri
 - che necessita di un ciclo di clock aggiuntivo
- Infatti, il banco dei registri ha una logica di controllo ed un corrispondente tempo di accesso superiore a quello dei registri singoli
 - quindi per ridurre il ciclo di clock, dobbiamo necessariamente richiedere più cicli di clock per poter completare gli accessi al banco dei registri

11

I passi di esecuzione di una istruzione

- Una prima presentazione
- 5 passi:
 - passo di prelievo della istruzione
 - si carica IR e si incrementa il PC
 - passo di decodifica dell'istruzione e caricamento registri
 - si leggono i due registri e si calcola (comunque!) l'indirizzo del salto condizionato
 - passo di esecuzione, calcolo indirizzo memoria e salto
 - primo passo realmente dipendente dalla istruzione da eseguire
 - passo di accesso alla memoria o completamento istruzione R
 - passo di completamento lettura dalla memoria

12

Come indicare le operazioni compiute in un ciclo

- Usiamo una notazione per indicare le operazioni
 - *Register Transfer Language* (RTL)
- Semplice sintassi. Alcuni esempi:
 - IR = Memoria[PC]
 - trasferimento della locazione di memoria indicizzata dal PC in IR
 - PC = PC + 4
 - incremento del program counter di 4
 - IR[25-21]
 - indica i 5 bit di IR dal bit 25 al bit 21
 - Reg[IR[25-21]]
 - registro indirizzato dai bit di IR dal 25 al 21

13


Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

14

1 - Passo di prelievo della istruzione (a)

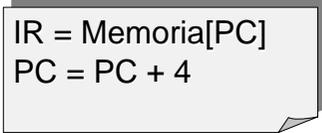- Obiettivo:
 - caricare la istruzione ed incrementare il program counter
- Passo comune a tutte le istruzioni
 - non facciamo alcuna differenza
 - non potremmo, non avendo ancora letto la istruzione!
- Le operazioni eseguite:



IR = Memoria[PC]
PC = PC + 4

15


1 - Passo di prelievo della istruzione (b)

La implementazione di questo passo richiede:

- Per la lettura della istruzione:
 - MemRead = 1
 - lettura della memoria
 - IRWrite = 1
 - scrittura del registro di istruzione (IR)
 - IorD = 0
 - per selezionare il PC come sorgente dell'indirizzo
- Per l'incremento di PC:
 - ALUSrcA = 0
 - per inviare il PC alla ALU come primo operando
 - ALUSrcB = 01
 - per inviare 4 alla ALU come secondo operando
 - ALUOp = 00
 - per fare effettuare una somma alla ALU
 - PCWrite = 1 e PCSource = 00
 - per memorizzare l'indirizzo calcolato dalla ALU (PC+4) nel PC

16

Il primo passo

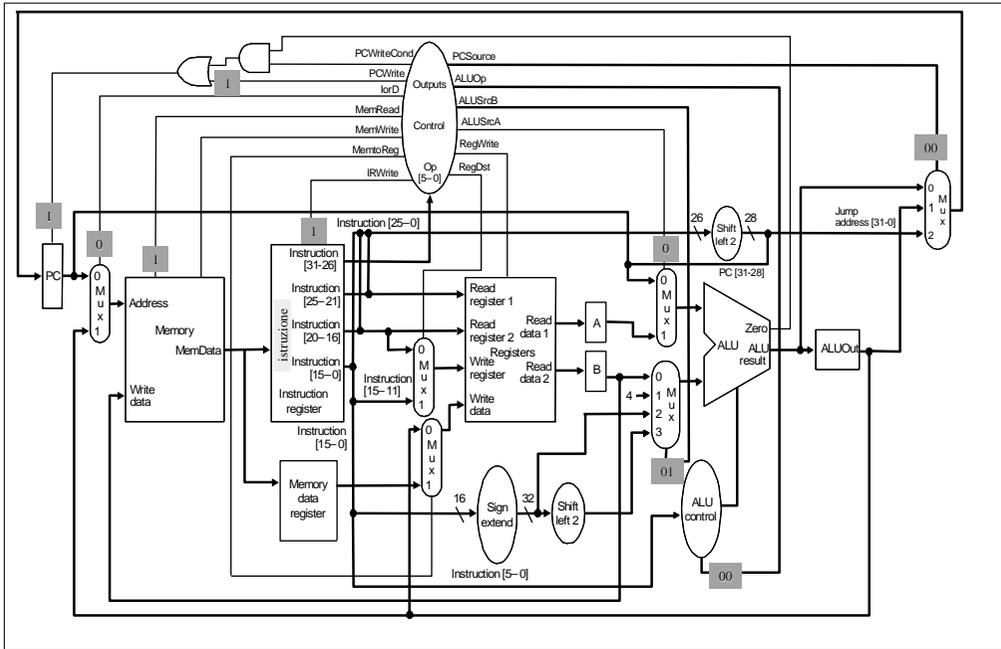

Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

2 - Passo di decodifica e caricamento registri (a)

- Obiettivo:
 - leggere i registri
 - calcolare l'indirizzo del salto condizionato
- *“Cosa? Ma non sappiamo ancora che istruzione è!”*
 - si, ma non è dannoso leggere i registri e comunque calcolare il salto
 - il calcolo può servire dopo e se non serve... non si usa
- Passo comune a tutte le istruzioni
- Le operazioni eseguite:

```


A = Reg [IR[25-21]]
B = Reg [IR[20-16]]
ALUOut = PC + (sign-extend(IR[15-0]) << 2)
```

2 - Passo di decodifica e caricamento registri (b)

La implementazione di questo passo richiede:

- Per la lettura dei registri:
 - basta fornire gli indirizzi
 - il banco dei registri deve venire letto ad ogni ciclo e quindi i valori di A e B vengono riscritti ad ogni ciclo di clock
- Per il calcolo del salto condizionato:
 - ALUSrcA = 0
 - per inviare il PC alla ALU come primo operando
 - ALUSrcB = 11
 - per inviare alla ALU come secondo operando il campo offset, esteso e scalato

Il secondo passo

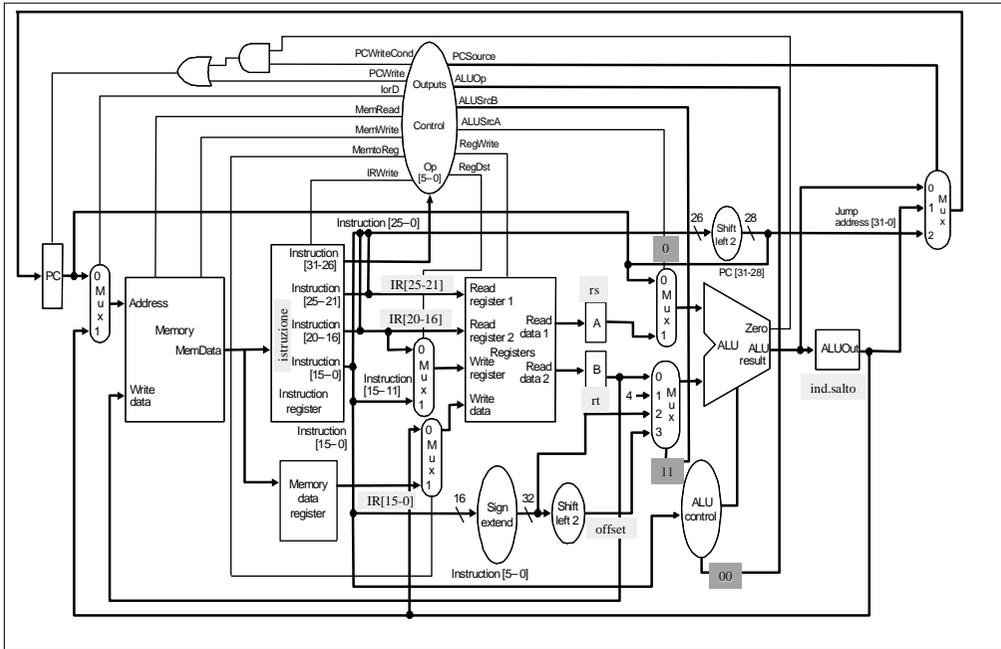

Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, **calcolo indirizzo** o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio


3 - Passo di esecuzione, calcolo indirizzo o salto (a)

- Primo passo in cui le operazioni compiute dipendono dalla istruzione
 - descriviamo le operazioni per ognuna delle istruzioni
- Nel caso di istruzione di accesso alla memoria
 - serve calcolare l'indirizzo della memoria (lw \$8, 1000(\$9))

$$\text{ALUOut} = A + \text{sign-extend}(\text{IR}[15-0])$$

- Segnali di controllo
 - $\text{ALUSrcA} = 1$
 - per inviare il registro A alla ALU come primo operando
 - $\text{ALUSrcB} = 10$
 - per inviare il risultato della estens. in segno alla ALU come secondo operando
 - $\text{ALUOp} = 00$
 - per effettuare la somma

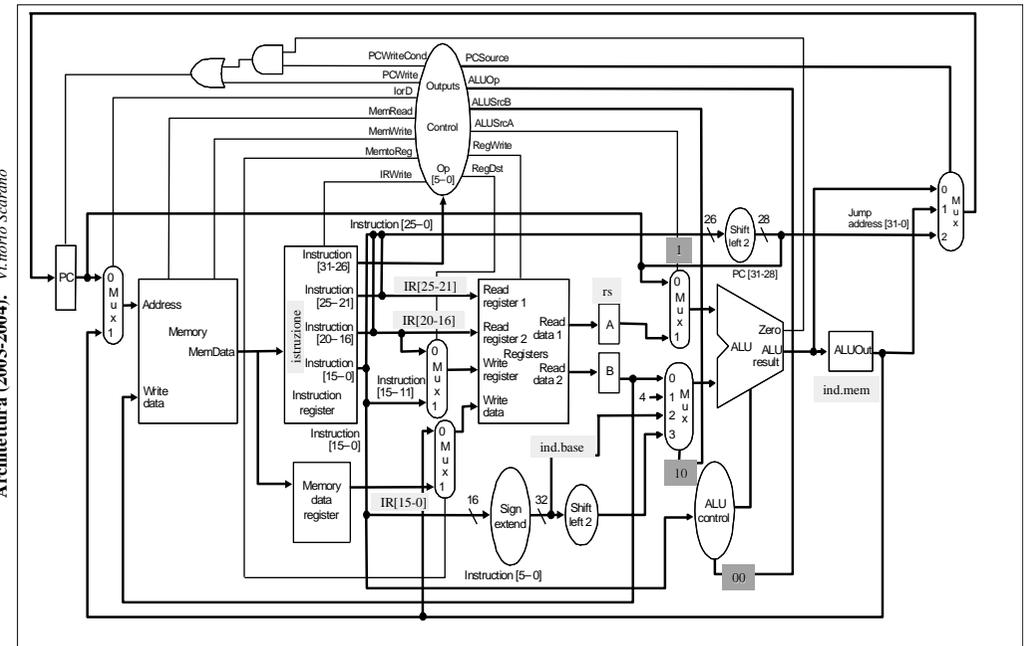Il terzo passo (istruzioni di accesso a memoria)



Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 - 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto**
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio


3 - Passo di esecuzione, calcolo indirizzo o salto (b)

- Nel caso di istruzione logico-aritmetica (tipo-R)
 - serve eseguire la operazione richiesta

$$\text{ALUOut} = A \text{ op } B$$

- Segnali di controllo
 - $\text{ALUSrcA} = 1$
 - per inviare il registro A alla ALU come primo operando
 - $\text{ALUSrcB} = 00$
 - per inviare il registro B alla ALU come secondo operando
 - $\text{ALUOp} = 10$
 - per effettuare la operazione indicata a partire dai bit nel campo funct della istruzione

Il terzo passo (istruzioni di tipo R)

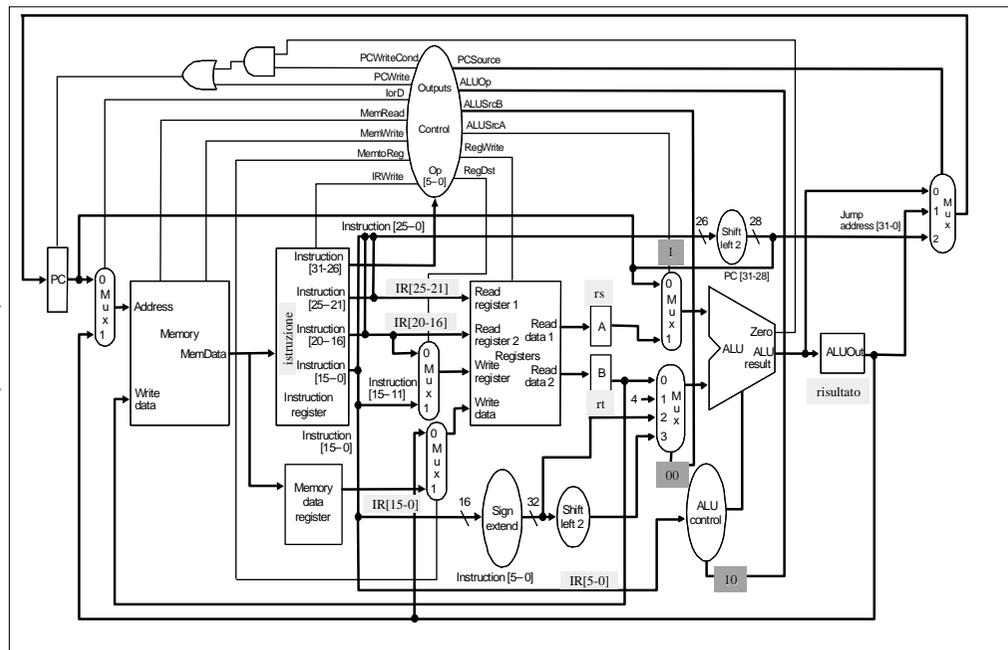

Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 - 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto**
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

3 - Passo di esecuzione, calcolo indirizzo o salto (c)


- Nel caso di salto condizionato
 - si deve determinare la uguaglianza dei registri

if (A == B) PC = ALUOut

- Segnali di controllo
 - ALUSrcA = 1
 - per inviare il registro A alla ALU come primo operando
 - ALUSrcB = 00
 - per inviare il registro B alla ALU come secondo operando
 - ALUOp = 01
 - per effettuare la sottrazione per controllare la uguaglianza
 - PCCondWrite = 1
 - per aggiornare il PC se la uscita Zero della ALU è 1
 - PCSource = 01
 - il valore scritto nel PC viene da ALUOut (indirizzo di salto calcolato al passo precedente) (N.B.: il PC viene scritto due volte, prima come PC+4 ed eventualmente con il valore del salto)

29

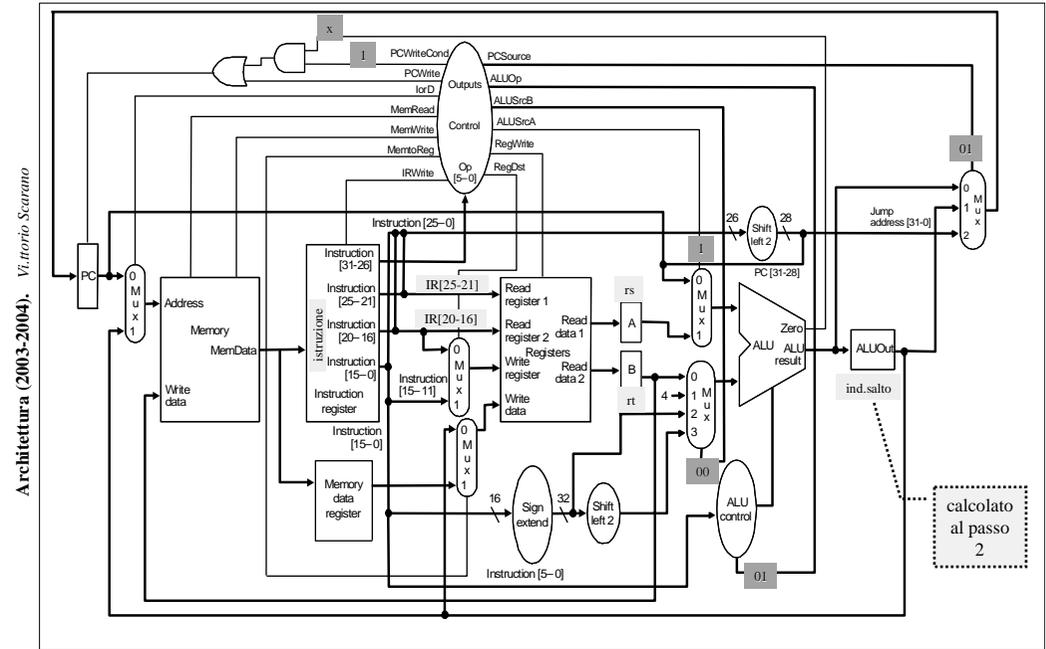Il terzo passo (istruzione di salto condizionato)



Architettura (2003-2004). Viitorio Scarano

Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 - prelievo della istruzione
 - decodifica istruzione e caricamento i registri
 - esecuzione, calcolo indirizzo o salto**
 - accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 - completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio

31

3 - Passo di esecuzione, calcolo indirizzo o salto (d)

- Nel caso di salto incondizionato
 - si deve assegnare il PC con il valore nella istruzione

PC = PC[31-28] || (IR[25-0]<<2)

- Segnali di controllo
 - PCSource = 10
 - il valore scritto nel PC viene dalla unità di estensione in segno, integrata con i 4 bit più significativi di PC
 - N.B.: anche in questo caso il PC viene scritto due volte, prima come PC+4 e poi con il valore dell'indirizzo del salto incondizionato
 - PCWrite = 1
 - per scrivere il valore nel PC


32

Architettura (2003-2004). Viitorio Scarano

Architettura (2003-2004). Viitorio Scarano

Architettura (2003-2004). Viitorio Scarano

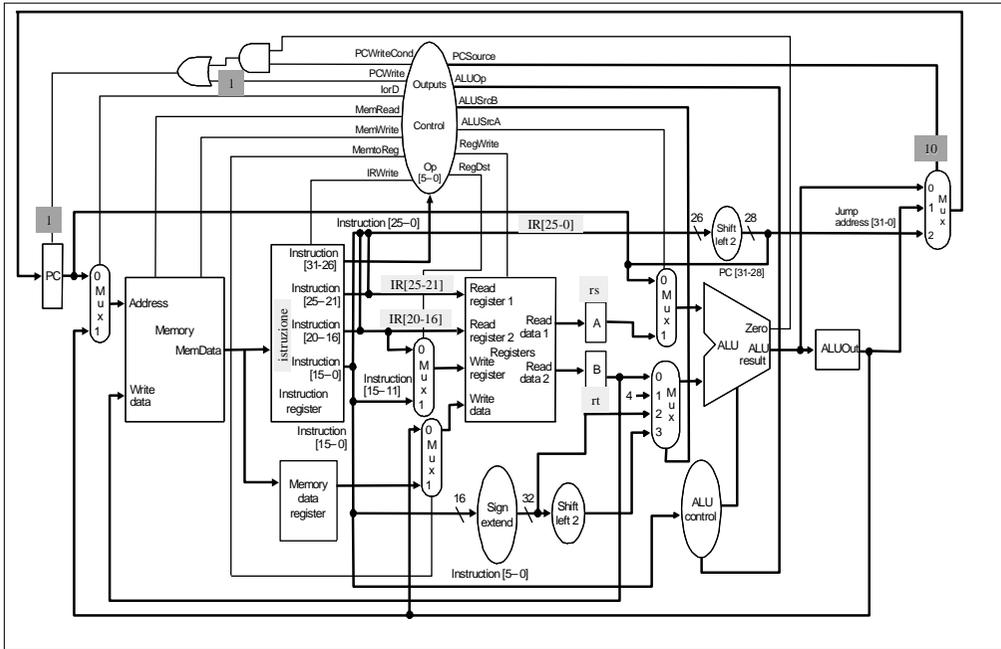Il terzo passo (istruzione di salto incondizionato)



Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. **accesso alla memoria o completamento istr. tipo R**
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio


4 - Passo di accesso memoria o completamento R (a)

- Load o store accedono alla memoria (in MDR)
 - in caso di load la scrittura in registro viene al prossimo passo

Memoria[ALUOut] = B // per la store
MDR = Memoria (ALUOut) // per la load

- Segnali di controllo (indirizzo calcolato al passo precedente)
 - MDR viene comunque scritto ad ogni ciclo
 - nessun segnale di controllo necessario
- Store: (valore da memorizzare in B)
 - MemWrite = 1
 - IorD = 1
 - per usare come indirizzo di memoria quello proveniente dalla ALU
- Load:
 - MemRead = 1
 - IorD = 1
 - per usare come indirizzo di memoria quello proveniente dalla ALU

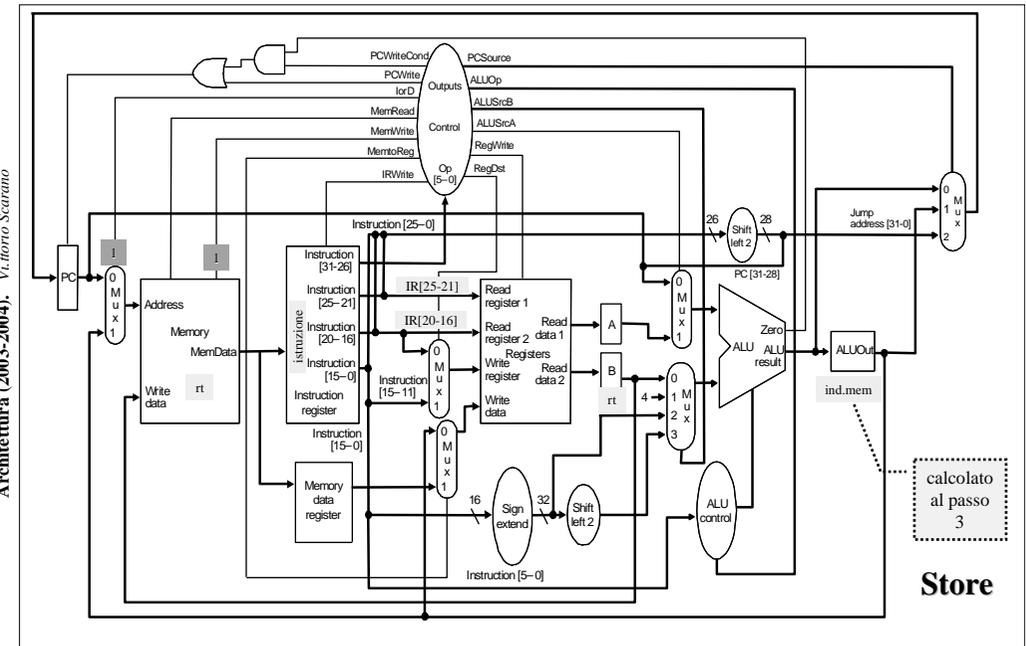Il quarto passo (istruzioni di accesso a memoria)



Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria
- Una istruzione di esempio


5 - Passo di completamento lettura da memoria (lw)

- Si completa la lettura dalla memoria (lw)
 - il registro MDR conteneva il valore da caricare nel registro

Reg[IR[20-16]] = MDR

- Segnali di controllo
 - RegDst = 0
 - per usare i bit 20-16 come registro destinazione
 - RegWrite = 1
 - per scrivere nel registro
 - MemtoReg = 1
 - per scrivere il dato proveniente dalla memoria anziché il dato dalla ALU

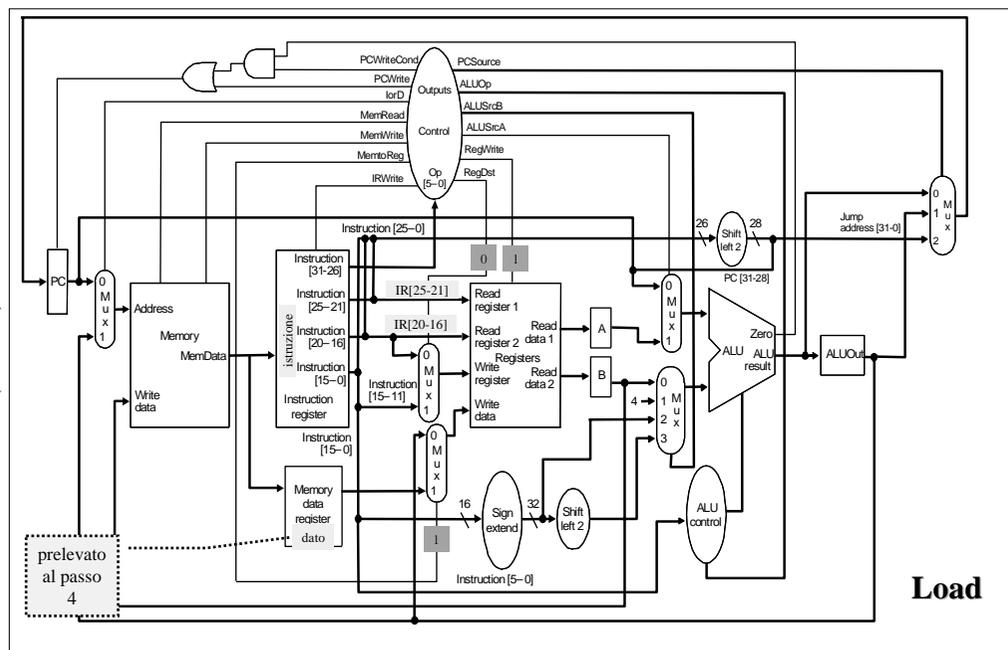Il quinto passo (istruzioni di accesso a memoria)




Organizzazione della lezione

- La progettazione di una unità di elaborazione a ciclo multiplo
- La esecuzione di una istruzione in 5 passi
 1. prelievo della istruzione
 2. decodifica istruzione e caricamento i registri
 3. esecuzione, calcolo indirizzo o salto
 4. accesso alla memoria o completamento istr. tipo R
 5. completamento lettura da memoria


Una istruzione di esempio

Un programma di esempio

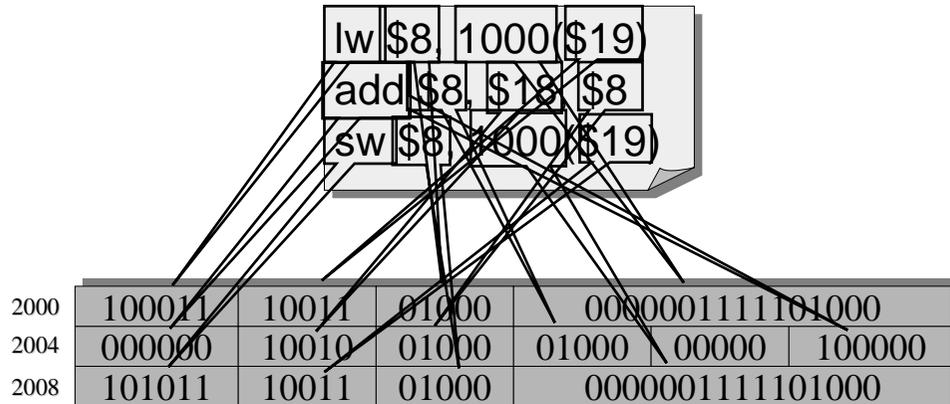- Programma che carica un dato dalla memoria, lo incrementa e lo rimemorizza
- Supponiamo che sia memorizzato nelle locazioni di memoria a partire dalla 2000




Un programma di esempio (1)

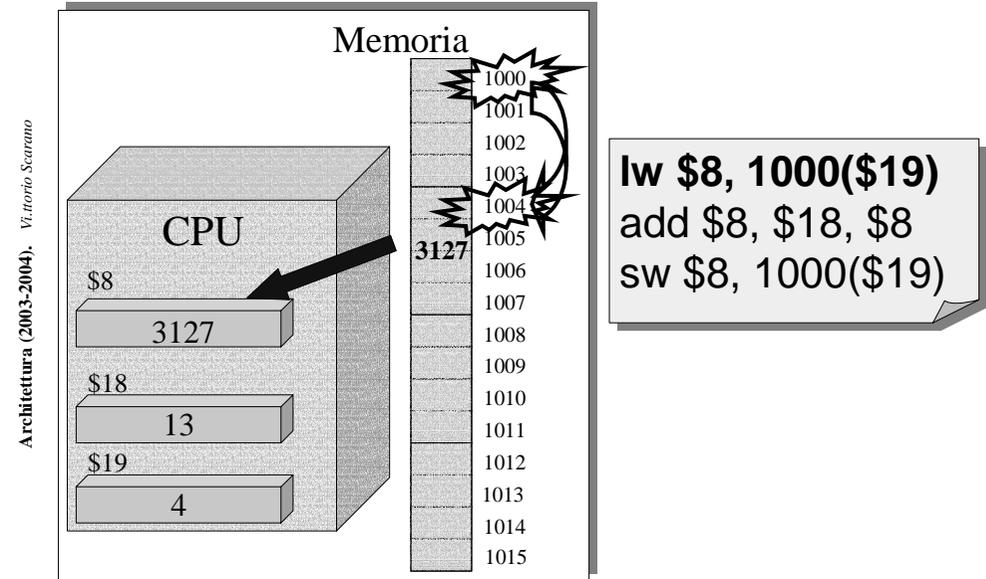


46

Un programma di esempio (2)

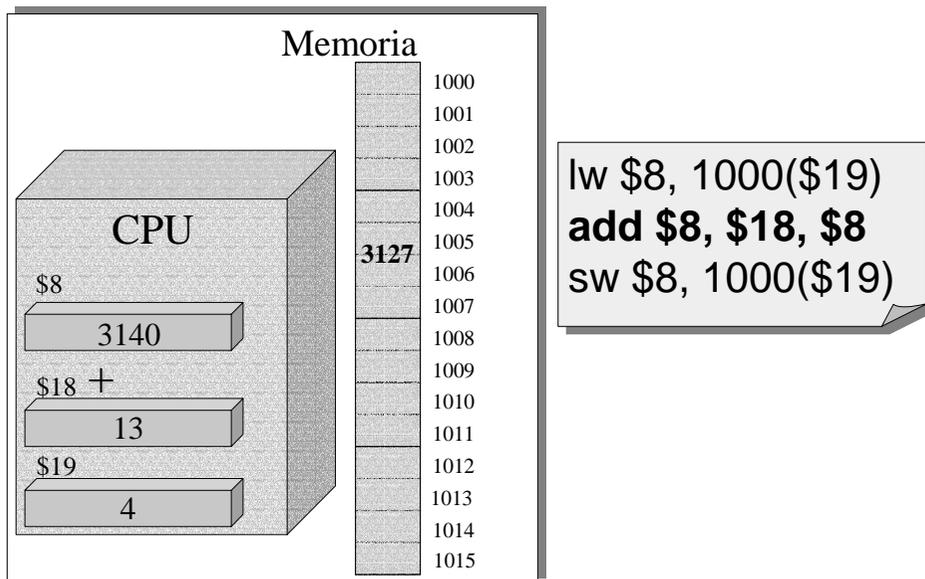


47

Un programma di esempio (3)

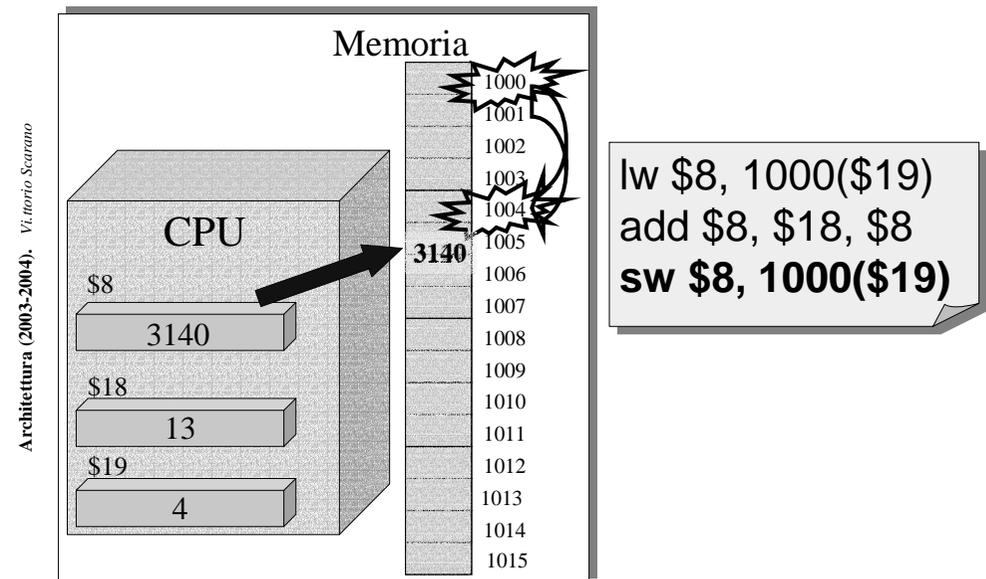

48

Il terzo passo di lw \$8, 1000(\$19)

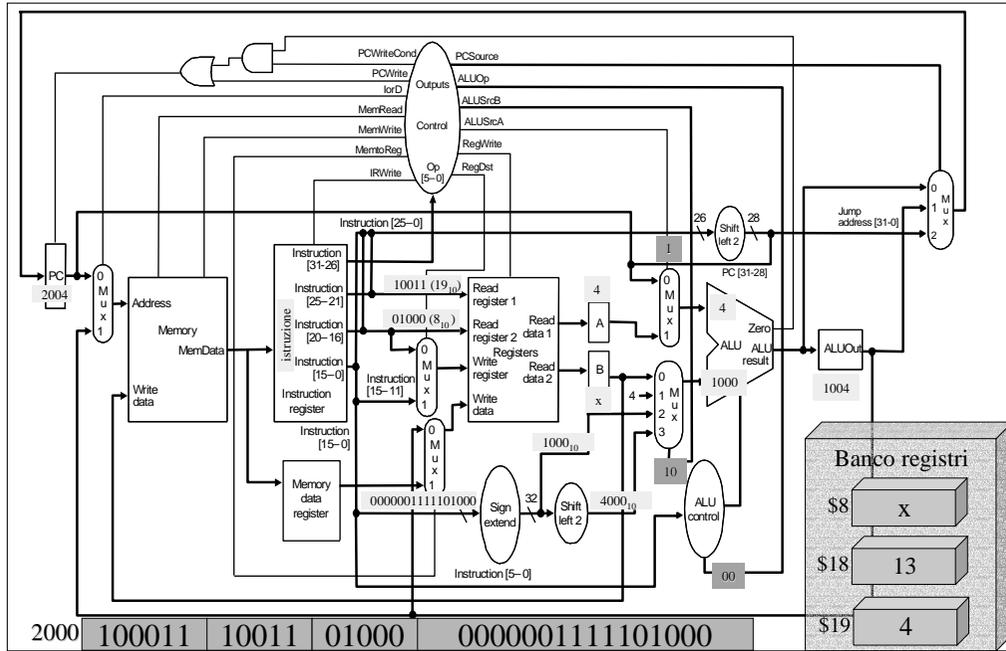


4 - Passo di accesso memoria o completamento R (a)

- Load o store accedono alla memoria (in MDR)
 - in caso di load la scrittura in registro viene al prossimo passo

Memoria[ALUOut] = B // per la store
MDR = Memoria (ALUOut) // per la load

- Segnali di controllo (indirizzo calcolato al passo precedente)
 - MDR viene comunque scritto ad ogni ciclo
 - nessun segnale di controllo necessario
- Store: (valore da memorizzare in B)
 - MemWrite = 1
 - IorD = 1
 - per usare come indirizzo di memoria quello proveniente dalla ALU
- Load:
 - MemRead = 1
 - IorD = 1
 - per usare come indirizzo di memoria quello proveniente dalla ALU

Il quarto passo di lw \$8, 1000(\$19)

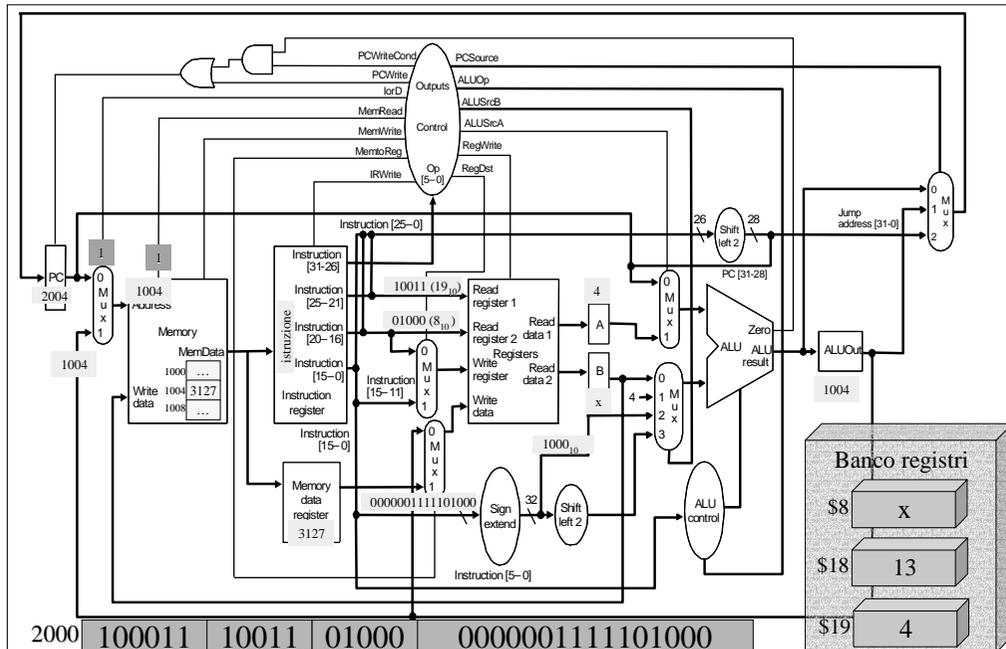


5 - Passo di completamento lettura da memoria (a)

- Si completa la lettura dalla memoria (lw)
 - il registro MDR conteneva il valore da caricare nel registro

Reg[IR[20-16]] = MDR

- Segnali di controllo
 - RegDst = 0
 - per usare i bit 20-16 come registro destinazione
 - RegWrite = 1
 - per scrivere nel registro
 - MemtoReg = 1
 - per scrivere il dato proveniente dalla memoria anziché il dato dalla ALU

Il quinto passo di lw \$8, 1000(\$19)

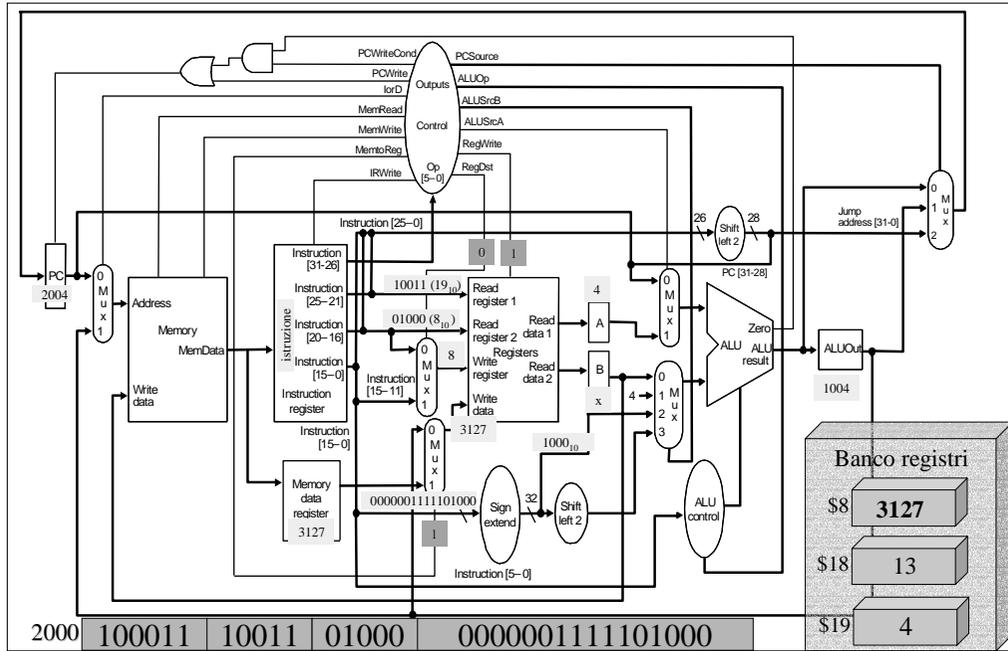

Architettura (2003-2004). Vittorio Scaramo

Schema riassuntivo dei passi

Nome del passo	Azione intrapresa			
	Istruzioni di tipo R	Accesso Memoria	Salti condizionati	Salti incondizionati
Prelievo		IR= Memoria[PC] PC=PC+4		
Decodifica		A = Reg[IR[25-21]] B=Reg[IR[20-16]] ALUOut = PC+(sign-extend(IR[15-0])<<2		
Esecuzione, calcolo ind., salti	ALUOut=A op B	ALUOut = A + Sign-extend(IR[15-0] if (A==B) then 0)	PC=PC[31-28] (IR[25-0]<<2)	
Accesso Mem compl. R	Reg[IR[15-11]]=ALUOut	Load: MDR=Memoria[ALUOut] Store: Memoria[ALUOut]=B		
Compl. lettura da memoria		Load: Reg[IR[20-16]]=MDR		

Architettura (2003-2004). Vittorio Scaramo